

CMSC 130 - Logic Design and Digital Computer Circuits
Handout # 3: LOGIC FUNCTIONS, DIAGRAMS AND BOOLEAN ALGEBRA

Theorems of Boolean Algebra





Identity	$X + 0 = X$	$X \cdot 1 = X$
Contra-identity	$X + 1 = 1$	$X \cdot 0 = 0$
Inverse	$X + X' = 1$	$X \cdot X' = 0$
Idempotency	$X + X = X$	$X \cdot X = X$
Involution	$(X')' = X$	
Commutativity	$X + Y = Y + X$	$XY = YX$
Associativity	$X + (Y + Z) = (X + Y) + Z$	$X(YZ) = (XY)Z$
Distributivity	$X(Y + Z) = XY + XZ$	$X + YZ = (X + Y)(X + Z)$
De Morgan's	$(X + Y)' = X'Y'$	$(XY)' = X' + Y'$
Absorption	$X + XY = X$	$X(X + Y) = X$




Operator Precedence: (), NOT, AND, OR (*from highest to lowest*)

Minterms and Maxterms for three binary variables:

			Minterms		Maxterms	
X	Y	Z	Term	Designation	Term	Designation
0	0	0	$X'Y'Z'$	m_0	$X + Y + Z$	M_0
0	0	1	$X'Y'Z$	m_1	$X + Y + Z'$	M_1
0	1	0	$X'Y Z'$	m_2	$X + Y' + Z$	M_2
0	1	1	$X'Y Z$	m_3	$X + Y' + Z'$	M_3
1	0	0	$X Y'Z'$	m_4	$X' + Y + Z$	M_4
1	0	1	$X Y'Z$	m_5	$X' + Y + Z'$	M_5
1	1	0	$X Y Z'$	m_6	$X' + Y' + Z$	M_6
1	1	1	$X Y Z$	m_7	$X' + Y' + Z'$	M_7

Operators and Logic Gates

Name	Algebraic Function	Symbol	Truth Table															
NOT	$F = x'$		<table><tr><td>x</td><td>F</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	x	F	0	1	1	0									
x	F																	
0	1																	
1	0																	
AND	$F = xy$		<table><tr><td>x</td><td>y</td><td>F</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	x	y	F	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1
x	y	F																
0	0	0																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	1																
OR	$F = x + y$		<table><tr><td>x</td><td>y</td><td>F</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	x	y	F	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
x	y	F																
1	0	0																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	1																
NOR	$F = (x + y)'$		<table><tr><td>x</td><td>y</td><td>F</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	x	y	F	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0
x	y	F																
0	0	1																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	0																

Name	Algebraic Function	Symbol	Truth Table															
NAND	$F = (xy)'$		<table><tr><td>x</td><td>y</td><td>F</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	x	y	F	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0
x	y	F																
0	0	1																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	0																
XOR	$F = xy' + x'y = x \oplus y$		<table><tr><td>x</td><td>y</td><td>F</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	x	y	F	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0
x	y	F																
0	0	0																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	0																
XNOR	$F = xy + x'y' = x \odot y$		<table><tr><td>x</td><td>y</td><td>F</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	x	y	F	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1
x	y	F																
0	0	1																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	1																

Example1: Assuming $w=0$, $x=0$, $y=1$, and $z=1$, Find the resulting value of the following function: $F = (wx)' + y'z' + (x+z) + (x' + w')'$.

Solution:

$$\begin{aligned}
 F &= (wx)' + y'z' + (x+z) + (x' + w')' \\
 F &= (0 \cdot 0)' + (1' \cdot 1') + (0+1) + (0' + 0')' \\
 F &= (0)' + (0 \cdot 0) + (1)' + (1+1)' \\
 F &= 1 + 0 + 0 + 0 \\
 F &= 1
 \end{aligned}$$

Example2: Construct the truth table for the following function.

$$F = x' + x'y + x'z.$$

Solution:

x	y	z	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

Example3: Write the expressions (in Canonical form) for the following truth table. Then construct the corresponding logic circuits for them.

X	Y	z	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

Solutions:

a. Minterms: $F = x'y'z + x'yz' + xy'z' + xy'z$
 $= \Sigma(m1, m2, m4, m5)$

b. Maxterms:

$$\begin{aligned}
 F &= (x+y+z)(x+y'+z')(x'+y'+z)(x'+y'+z') \\
 &= \Pi(M0, M3, M6, M7)
 \end{aligned}$$

Example4: Prove or disprove the following Boolean equation.

$$xy + (x'y') + x'yz = xyz' + (x'y') + yz$$

Solution:

$xy(1) + x'y' + x'yz$	identity
$xy(z + z') + x'y' + x'yz$	inverse
$xyz + xyz' + x'y' + x'yz$	distributivity
$xyz' + xyz + x'yz + x'y'$	commutativity
$xyz' + yz(x + x') + x'y'$	distributivity
$xyz' + yz(1) + x'y'$	inverse
$xyz' + yz + x'y'$	identity
$xyz' + x'y' + yz$	commutativity

Example5: Use Boolean Algebra to simplify the following expression.
Indicate the theorem used for each step.

Solution:

$(x'y') + (x'y) + (yz') + (xz')$	
$x'(y' + y) + (yz') + (xz')$	distributivity
$x'(1) + yz' + xz'$	inverse
$x' + yz' + xz'$	identity
$x' + xz' + yz'$	commutativity
$(x' + x)(x' + z') + yz'$	distributivity
$(1)(x' + z') + yz'$	inverse
$(x' + z') + yz'$	identity
$x' + (z' + yz')$	associativity
$x' + z'(1 + y)$	distributivity
$x' + z'(1)$	contra-identity
$x' + z'$	identity